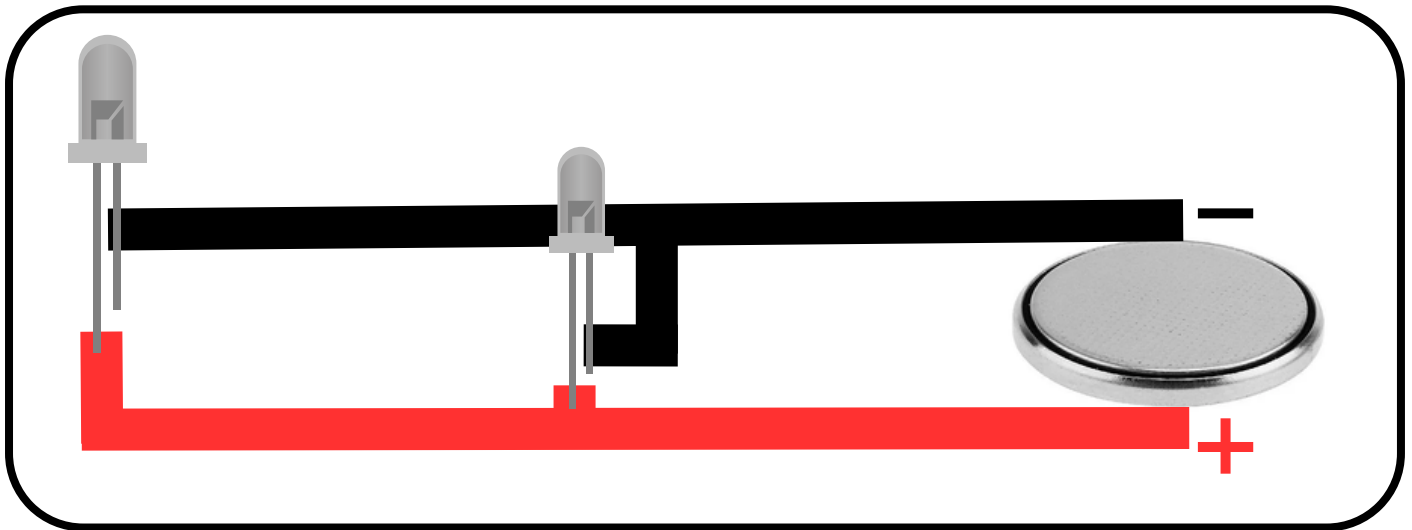



AULA 1 - EXPLORAÇÃO ESPACIAL



Esta é só uma representação visual, mas o circuito poderá ser feito de diversas formas.

Importante!

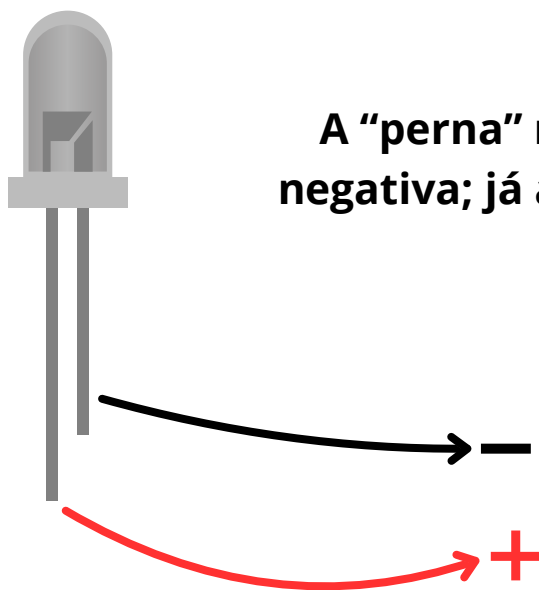A parte **positiva** nunca deve encostar na parte negativa do circuito.



A “perna” menor do LED sempre será a negativa; já a “perna” maior sempre será a **positiva**.